

1) Dado o circuito abaixo faça a tabela verdade e a expressão booleana

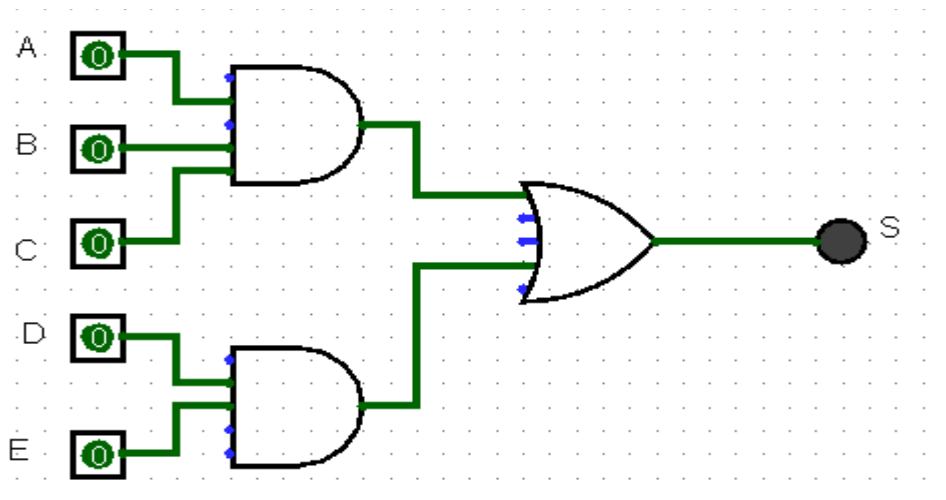


Tabela verdade:

| 2^4 | | 2^3 | | 2^2 | | 2^1 | | 2^0 | | | |
|-----|---|-----|---|-----|----|-----|---|------------------|---|--|--|
| A | B | C | D | E | S1 | S2 | S | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | S=(!A*!B*!C*D*E) | 1 | | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | S=(!A*!B*C*D*E) | 2 | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | S=(!A*B*!C*D*E) | | | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | S=(!A*B*C*D*E) | 4 | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | S=(A*!B*!C*D*E) | 5 | | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | S=(A*C*D*E*!B) | 6 | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$S = (!C * A * B * D * E)$$

7

$$S = (A * B * C * !D * !E)$$

8

$$S = (A * B * C * !D * E)$$

9

$$S = (A * B * C * D * !E)$$

10


$$S = (A * B * C * D * E)$$

11

$$S = (!A * B * !C * D * E) + (!A * !B * C * D * E) + (!A * B * !C * D * E) + (!A * B * C * D * E) + (A * !B * !C * D * E) + (A * !B * C * D * E) + (A * B * !C * D * E) + (A * B * C * !D * !E) + (A * B * C * !D * E) + (A * B * C * D * !E) + (A * B * C * D * E)$$

A expressão booleana acima refere-se a tabela verdade

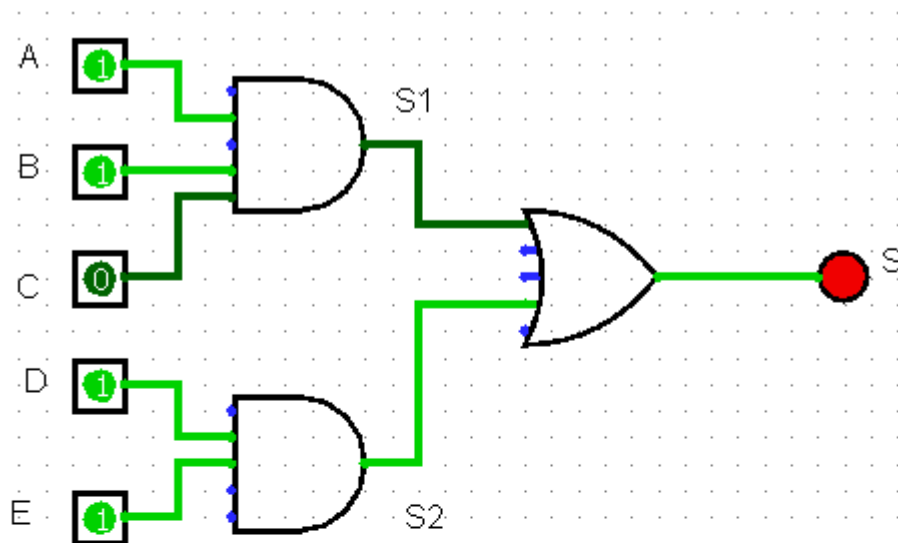Solução da expressão resumida via circuito lógico:



$$S1 = (A * B * C)$$

$$S = (S1 + S2)$$

$$S2 = (D * E)$$

$$S = (A * B * C) + (D * E)$$

OUTRA FORMA DE RESPONDER:


$$S = (ABC) + (DE)$$

2) Dada a expressão booleana apresente o circuito e a tabela verdade

$$S = (AB) + (CD) + (EF)$$

Solução:

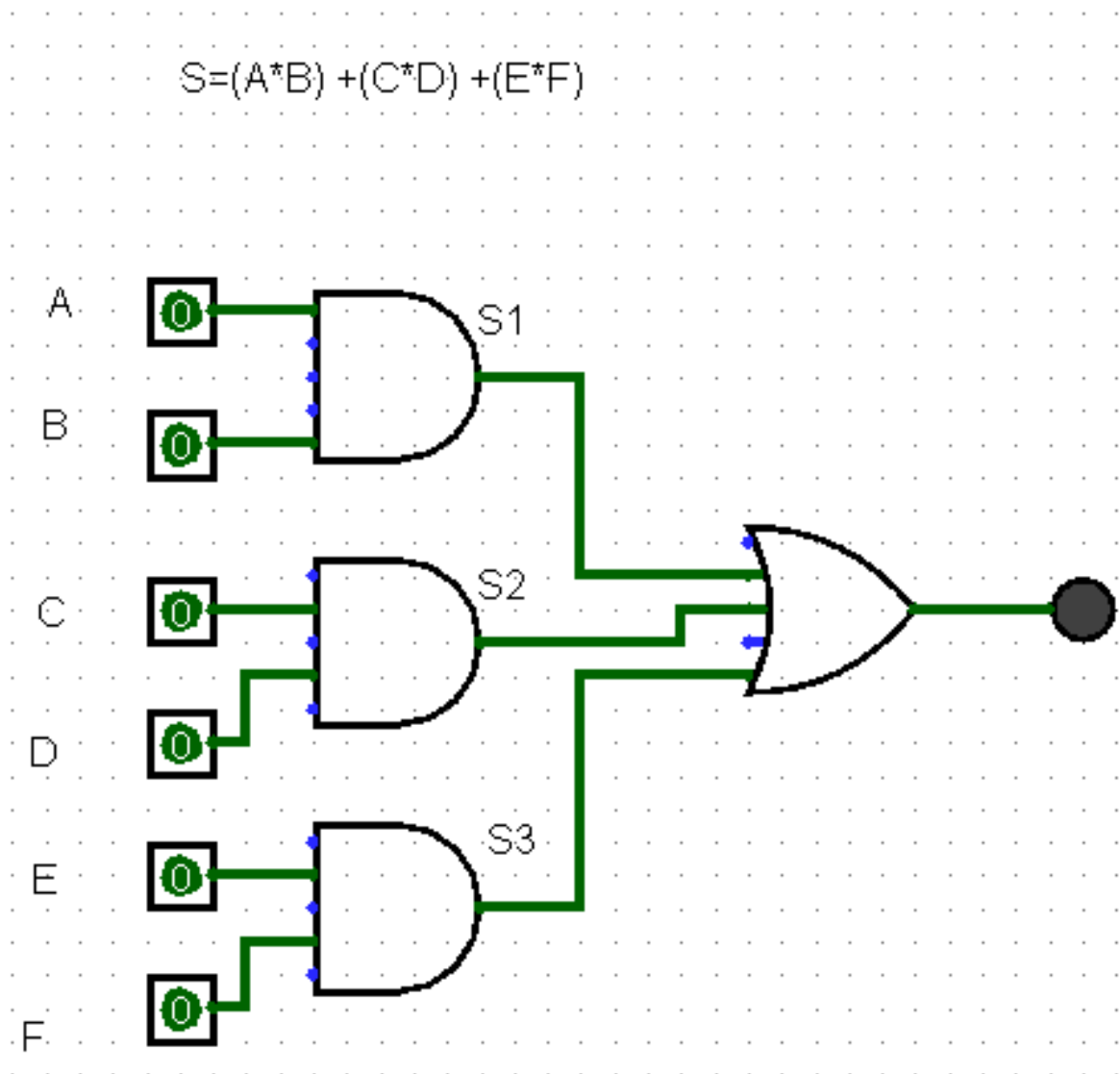Vamos desenhar o circuito lógico a partir da expressão lógica



Vamos fazer a tabela verdade

| 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| A | B | C | D | E | F | S1 | S2 | S3 | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3) Dada a tabela verdade a seguir, desenhe o seu circuito lógico e a expressão booleana

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Vamos fazer as expressões parciais e depois a expressão solução

| A | B | C | D | S | |
|---|---|---|---|---|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $S=(!A*B*!C*D)$ |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $S=(A*!B*!C*!D)$ |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | $S=(A*!B*C*D)$ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |

$$S=(!A*B*!C*D)+(A*!B*!C*!D)+(A*!B*C*D)$$

Agora vamos fazer o circuito lógico a partir da expressão de interesse

